

# TRABALHO TEÓRICO-PRÁTICO Etapa 1: Circuitos Digitais

Yacana Isis L. J. da Silveira<sup>1</sup>, Yan B. da Silva<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA)  
R. Sarmiento Leite, 245 – 90050-170 – Porto Alegre – RS – Brasil

yacana.silveira@ufcspa.edu.br, yan.silva@ufcspa.edu.br

**Abstract.** The present work aims to present the responses obtained in the theoretical-practical work on digital circuits in the Computer Architecture course of the Biomedical Informatics Bachelor's program.


**Resumo.** O presente trabalho visa apresentar as respostas obtidas no trabalho teórico-prático sobre circuitos digitais da disciplina de Arquitetura de Computadores do Bacharelado em Informática Biomédica.

## 1. Introdução

O presente trabalho visa sanar as explicações e elaborações necessárias para corretamente responder às questões impostas pelo Docente Regente da disciplina. Além disso, usamos de apoio visual de circuitos criados a partir do *software* Logisim para a melhor compreensão dos resultados aqui expostos.

## 2. Questão 1


Circuito multiplexador 8x1 criado a partir de exemplo, onde  $d[0]$ ,  $d[1]$ ,  $d[2]$ ,  $d[3]$ ,  $d[4]$ ,  $d[5]$ ,  $d[6]$  e  $d[7]$  são as entradas,  $q$  é o sinal de saída e A, B e C são os sinais de seleção do sinal de entrada. Para transformar o exemplo 4x1 para 8x1 foi necessária a inclusão de mais 4 entradas, 1 sinal de seleção do sinal de entrada e 4 portas lógicas do tipo AND para que todas as possibilidades pudessem ser testadas efetivamente.

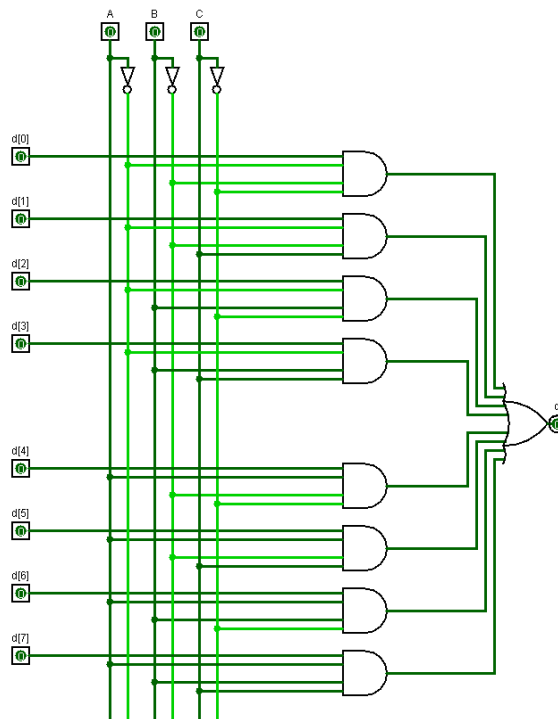

**Figura 1.** Circuito Multiplexador 8x1

### 3. Questão 2


A questão apresentava um registrador de escrita paralela de 4 bits e solicitava, a partir do exemplo, a implementação de um circuito similar contendo a alteração de 4 para 6 bits, adição de botões liga/desliga para os sinais de entrada, LEDs para os sinais de saída botão push-button para o relógio (Clock).

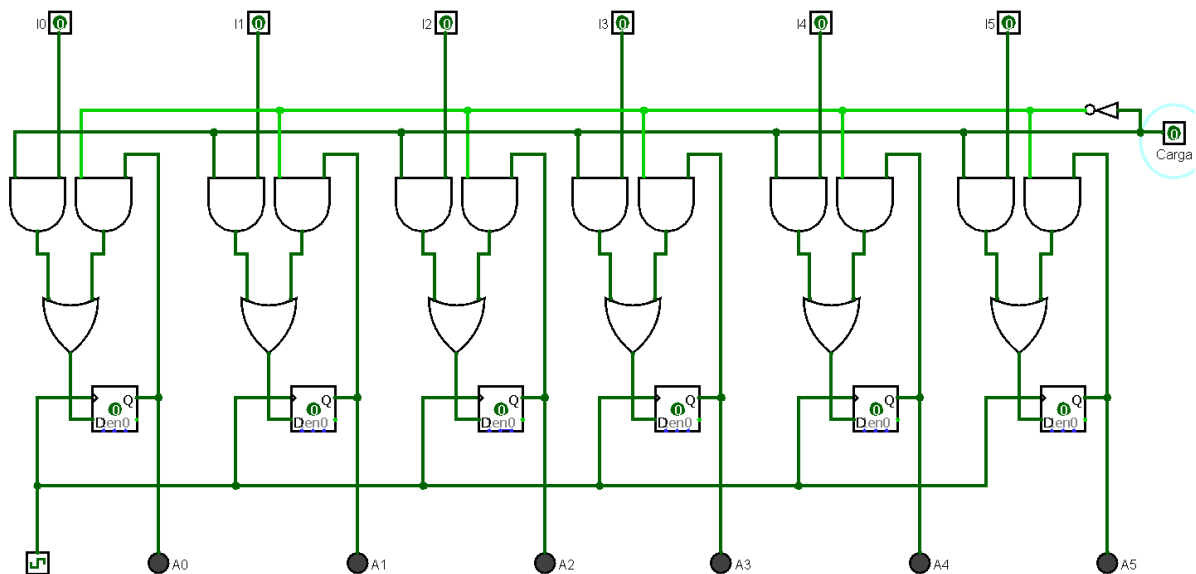


**Figura 2.** Registrador de escrita paralela de 6 bits

Após a implementação das modificações, o circuito foi testado para seguintes combinações de bits: 011001, 111000, 110011, 101010.

### 3.1 Combinação 011001

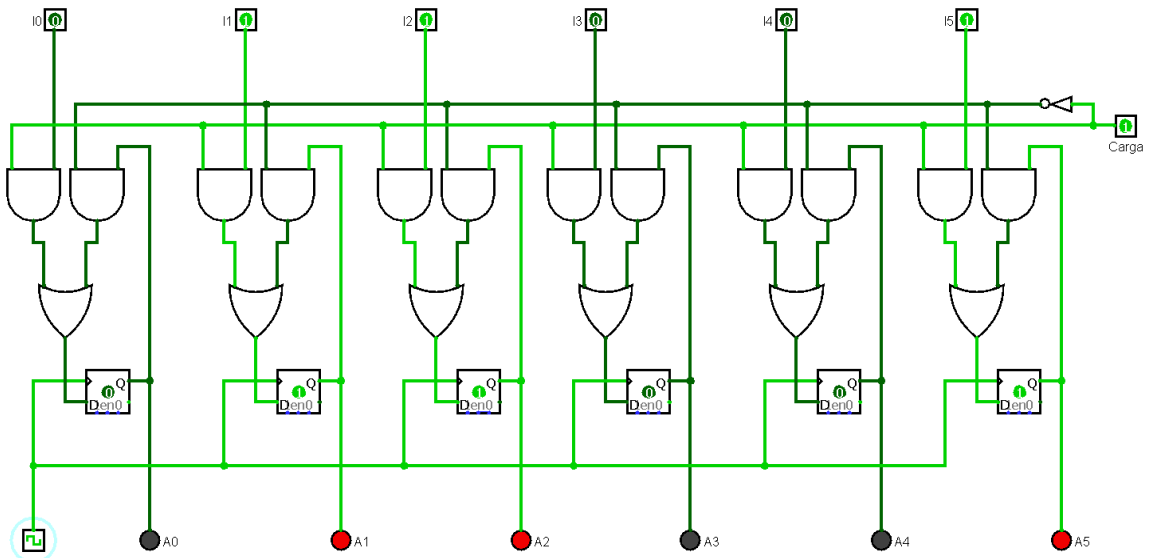


**Figura 3.** Clock e carga ligados transmitindo a informação para os registradores

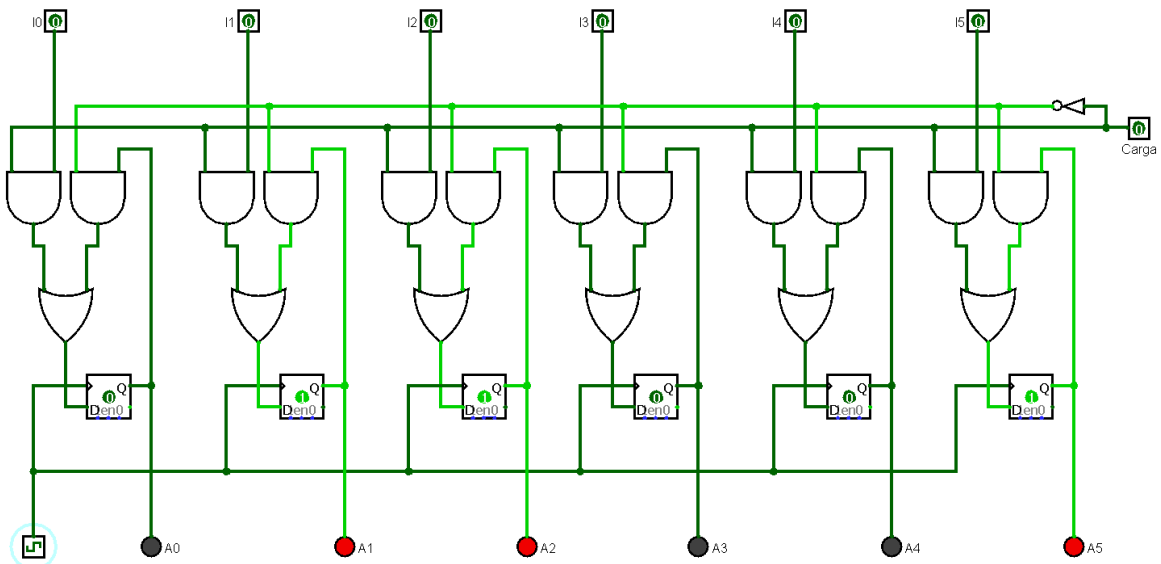


**Figura 4.** Clock e carga desligados, informação armazenada nos registradores

### 3.2 Combinação 111000

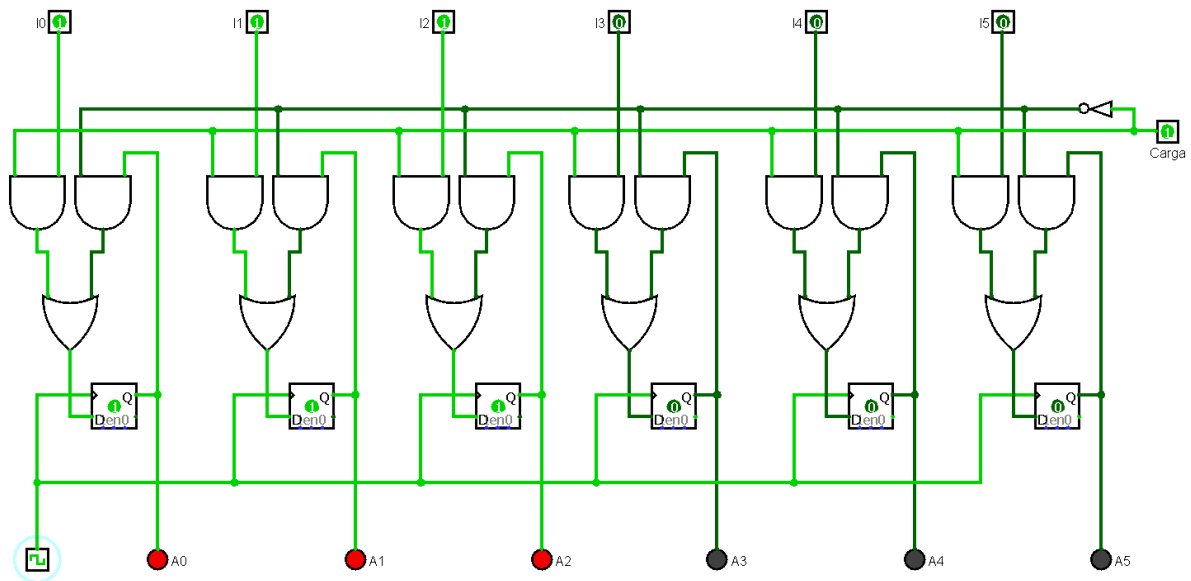


**Figura 5.** Clock e carga ligados transmitindo a informação para os registradores

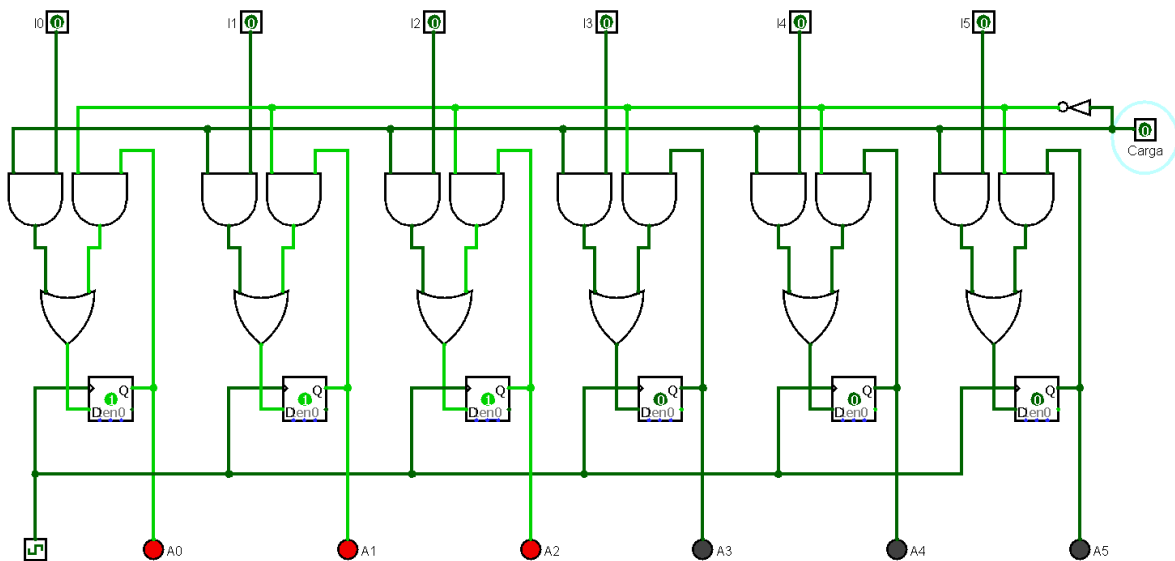


**Figura 6.** Clock e carga desligados, informação armazenada nos registradores

### 4.3 Combinação 110011

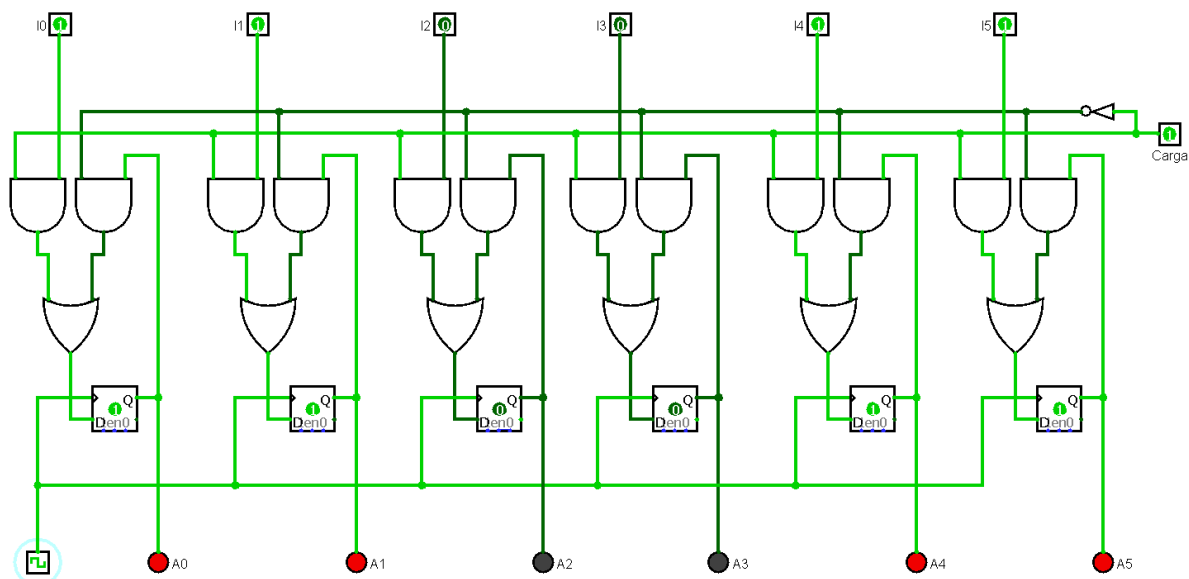


**Figura 7.** Clock e carga ligados transmitindo a informação para os registradores

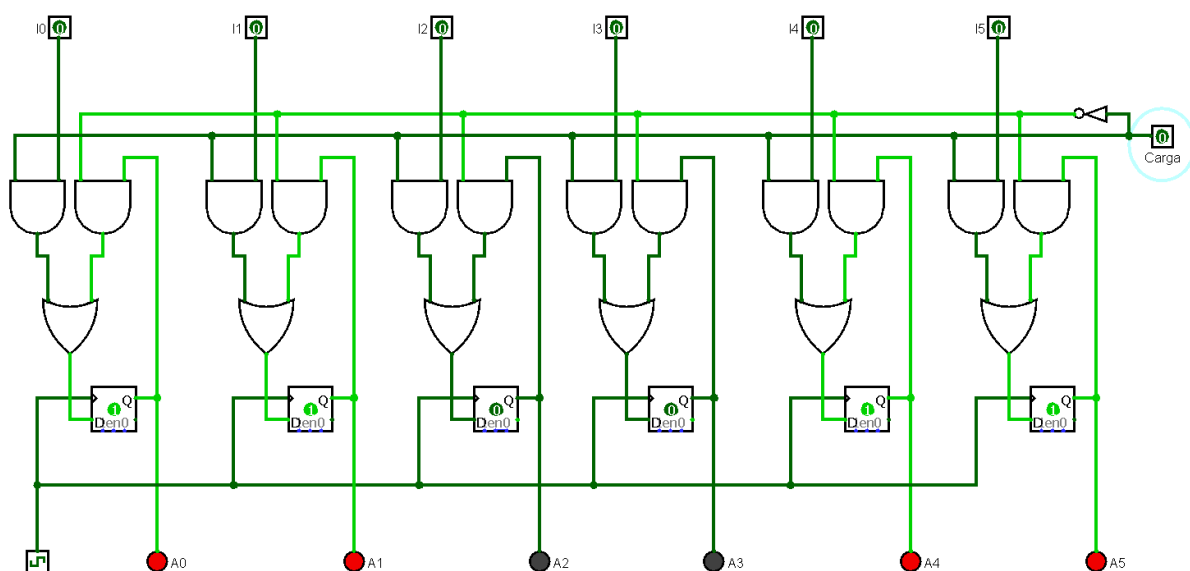


**Figura 8.** Clock e carga desligados, informação armazenada nos registradores

### 4.3 Combinação 101010

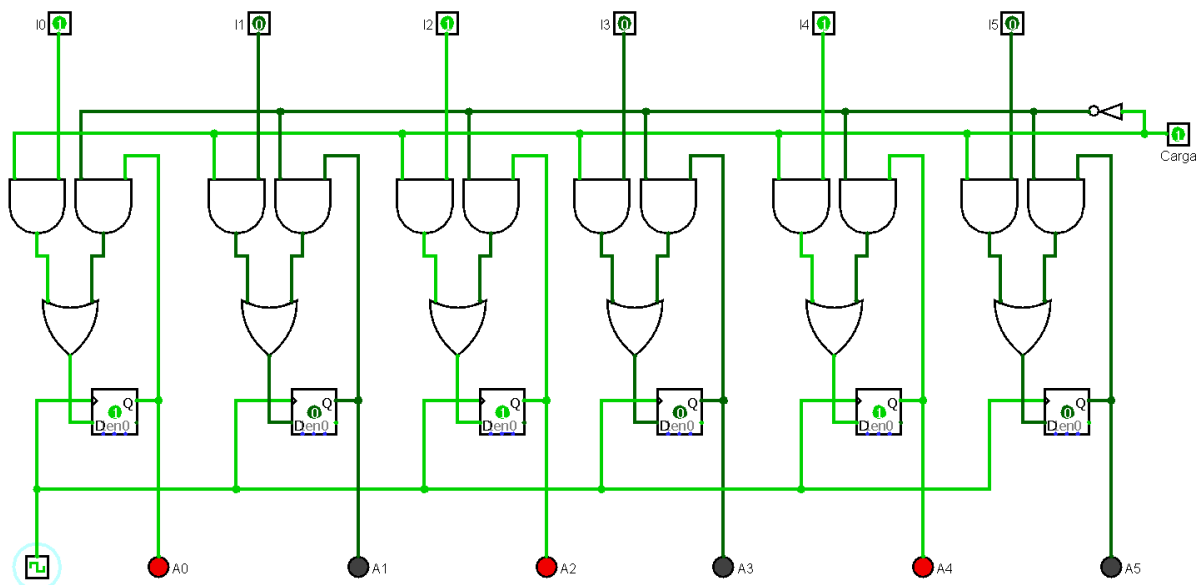

**Figura 9.** Clock e carga ligados transmitindo a informação para os registradores

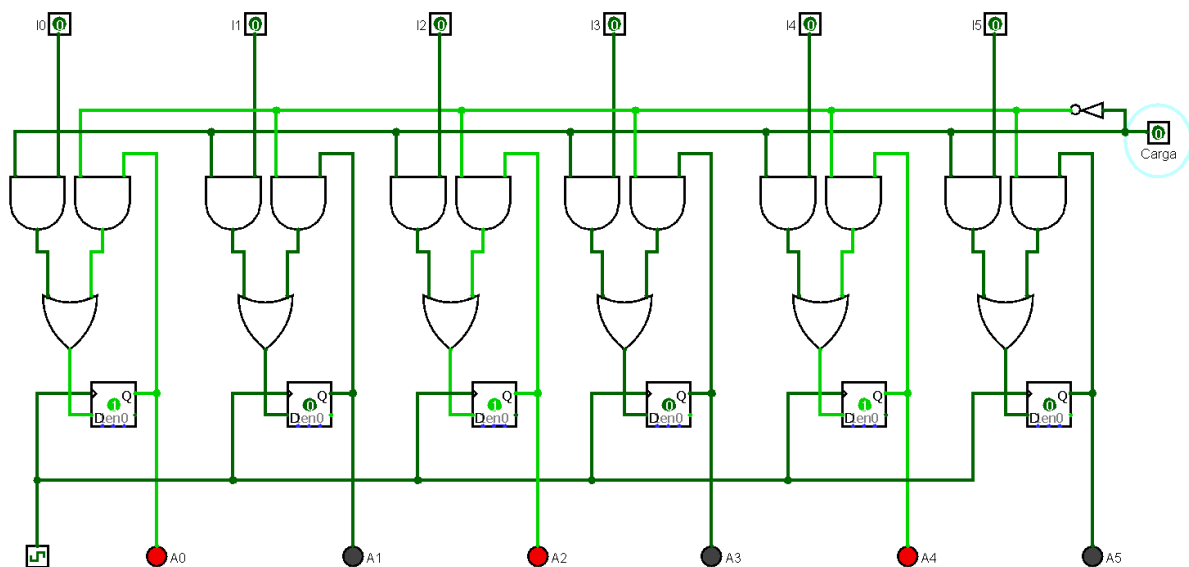


**Figura 10.** Clock e carga desligados, informação armazenada nos registradores

### 4. Questão 3


Essa questão é elaborada sobre a perspectiva do conhecimento das operações de deslocamento de bits dos registradores das CPUs, fundamentais para operações advindas da própria unidade de processamento. Usando flip-flops alinhados e sequenciais, juntamente de um clock paralelo a todos eles, é possível verificar a informação em forma de bits 0 ou 1 sendo transferidos sequencialmente durante o processo do registrador de deslocamento de 6 bits. O valor testado foi: 01101011

A entrada do valor é feita a cada *tick* do *clock*, sendo apresentado da esquerda para a direita. E a saída serial é representada por meio do último conector que sai à direita do


diagrama.

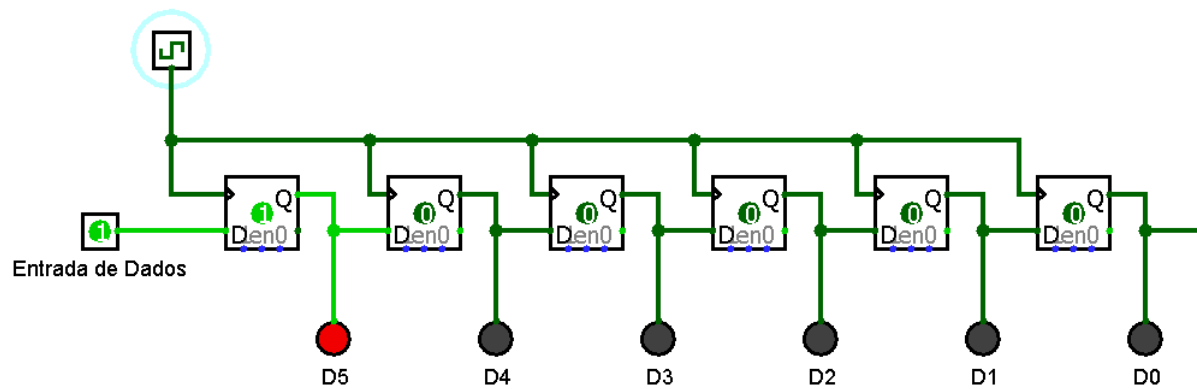


**Figura 11.** Primeiro bit de entrada transmitido para o registrador

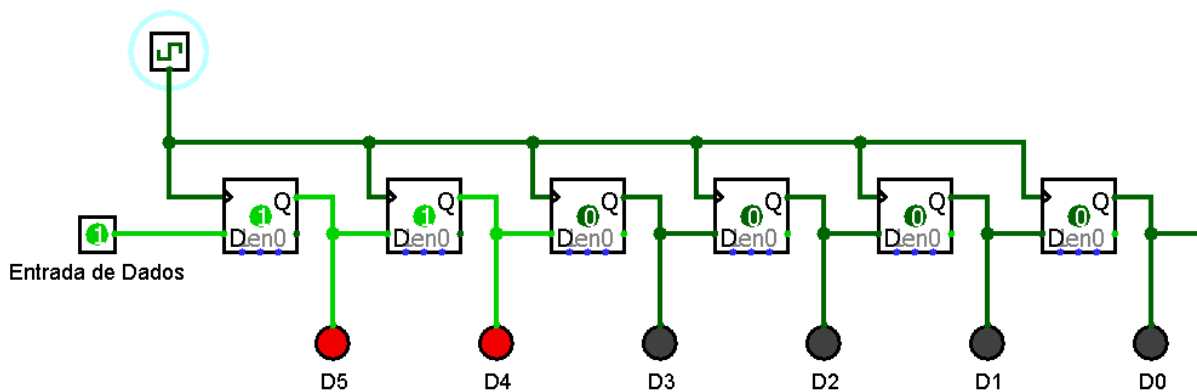


**Figura 12.** Segundo bit de entrada transmitido para o registrador

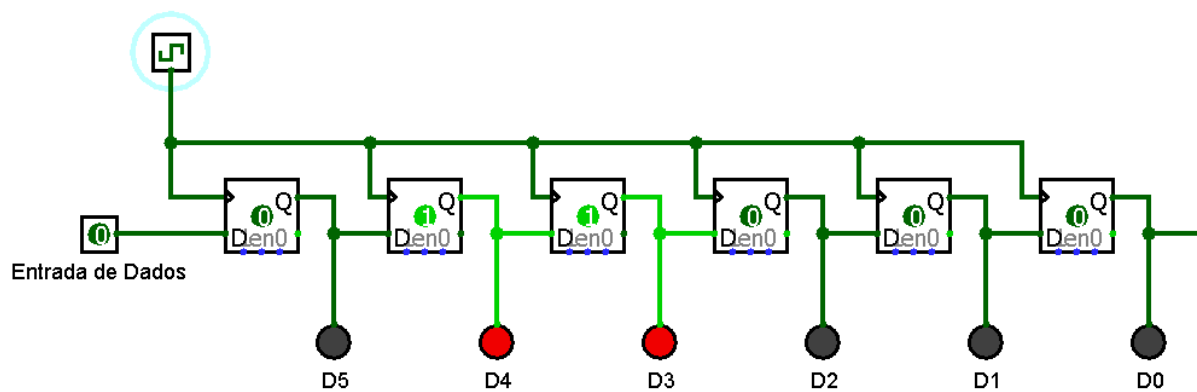


**Figura 13.** Terceiro bit de entrada transmitido para o registrador

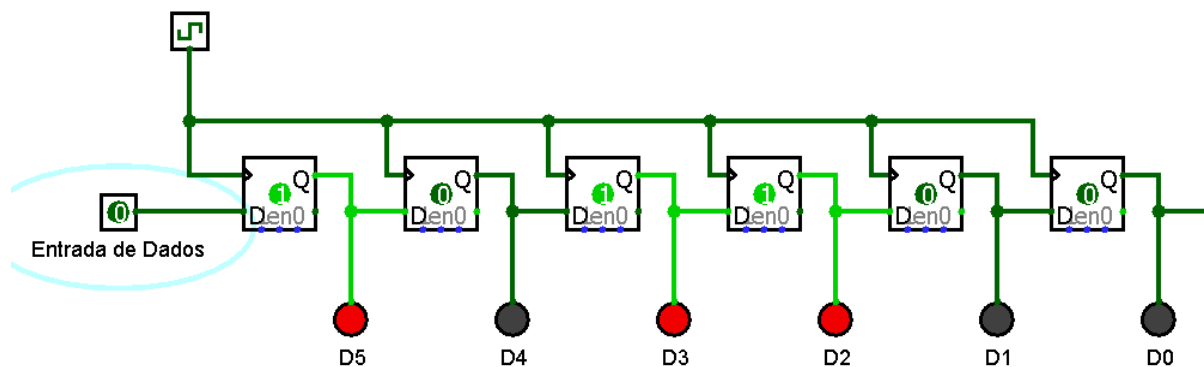

**Figura 14.** Quarto bit de entrada transmitido para o registrador

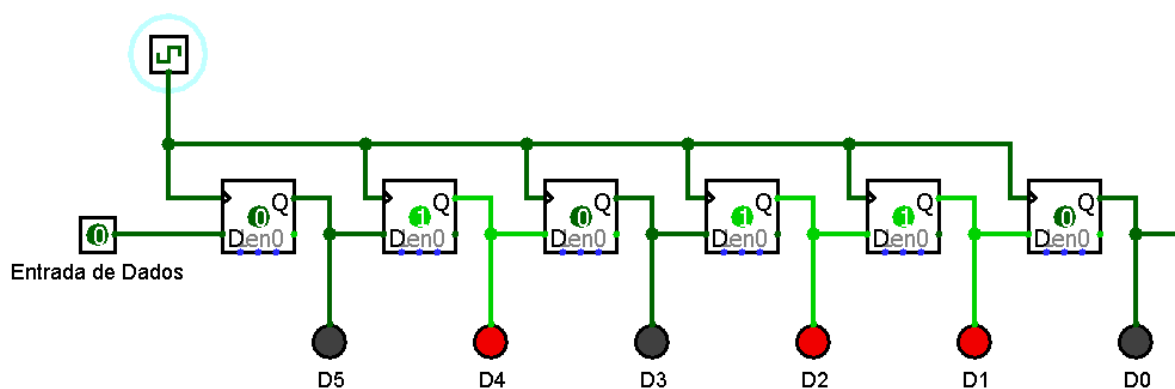


**Figura 15.** Quinto bit de entrada transmitido para o registrador

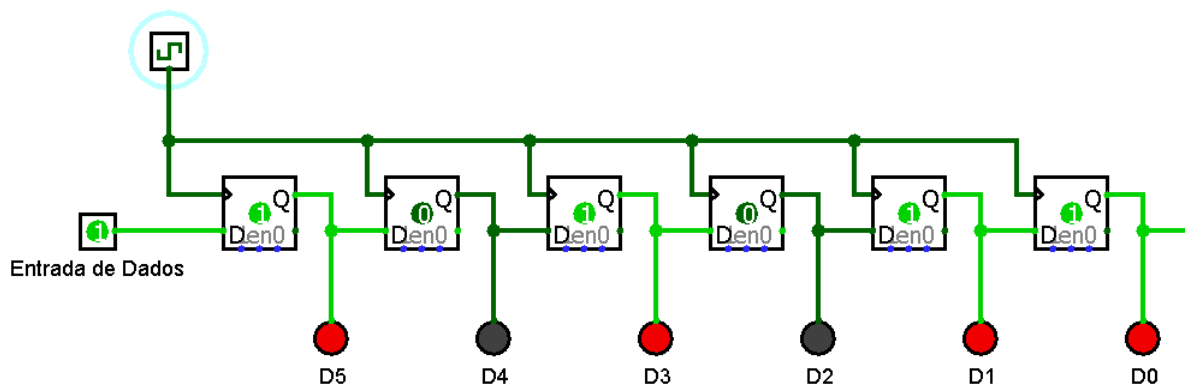


**Figura 16.** Sexto bit de entrada transmitido para o registrador



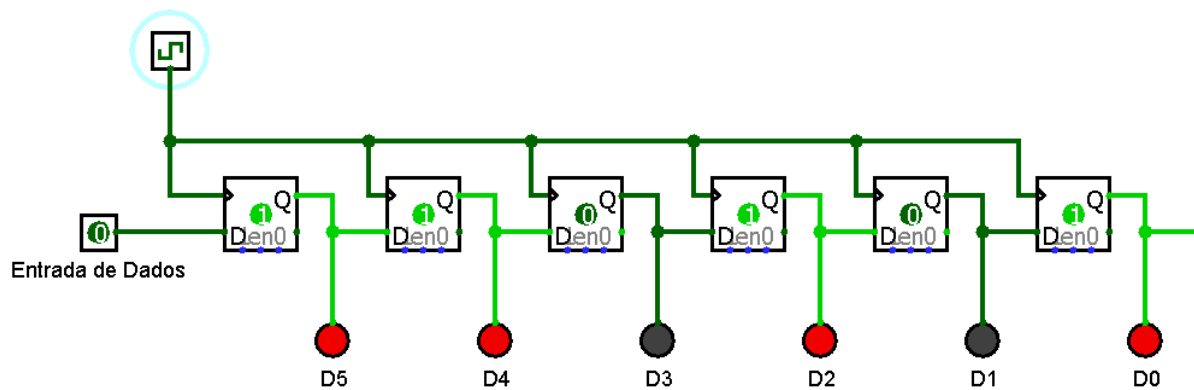

**Figura 17.** Sétimo bit de entrada transmitido para o registrador

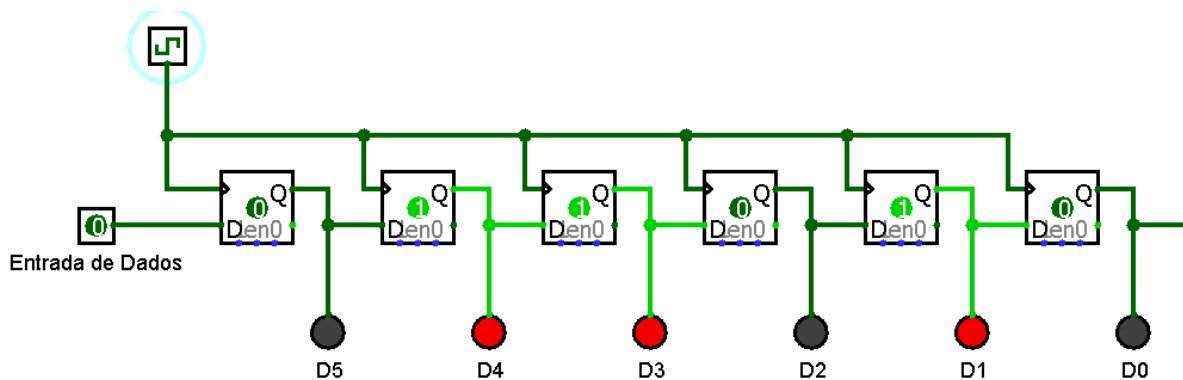


**Figura 18.** Oitavo bit de entrada transmitido para o registrador


## 5. Questão 4

Essa questão aborda a implementação das operações aritméticas mais elementares, soma e subtração de bits em uma CPU. Isso é realizado pela Unidade Aritmético-Lógica, que para sua implementação foram usadas as portas AND, OR, XOR, e NOT para o correto funcionamento. Sendo  $X[0]$ ,  $X[1]$ ,  $X[2]$ ,  $X[3]$  as entradas que representam os 4 bits do primeiro número,  $Y[0]$ ,  $Y[1]$ ,  $Y[2]$ ,  $Y[3]$  as entradas que compõem o segundo número,  $S[0]$ ,  $S[1]$ ,  $S[2]$ ,  $S[3]$  as saídas que compõem o número resultante do cálculo.


O circuito foi implementado de tal forma que, quando os sinais de adição e subtração estiverem desligados, os dados de  $X$  são replicados em  $S$  respectivamente.

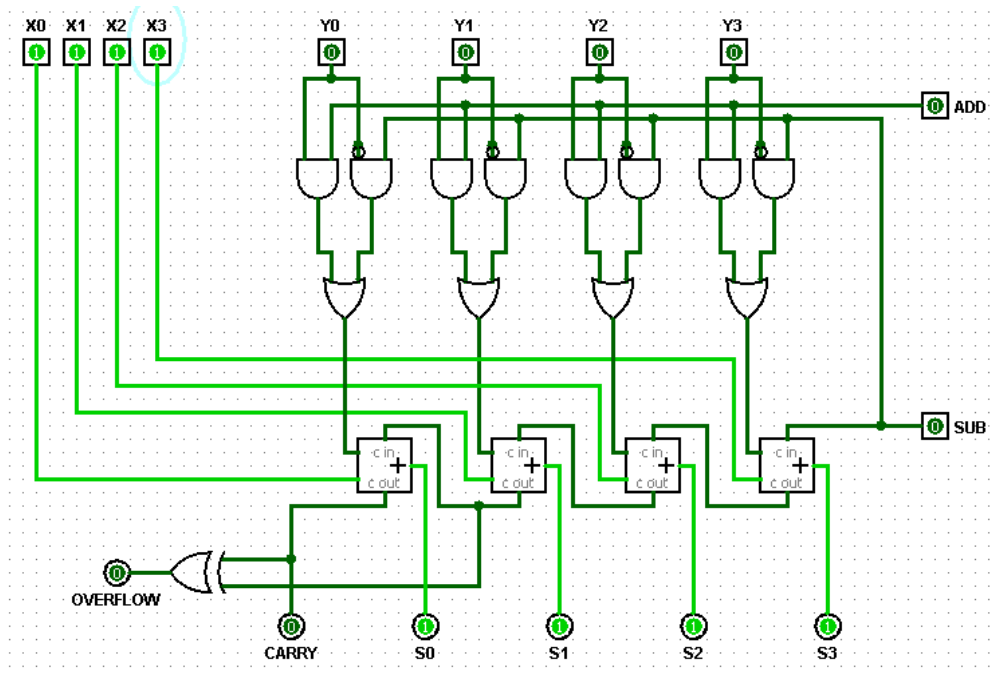


**Figura 19.** Dados replicados de X para S, sem alteração.

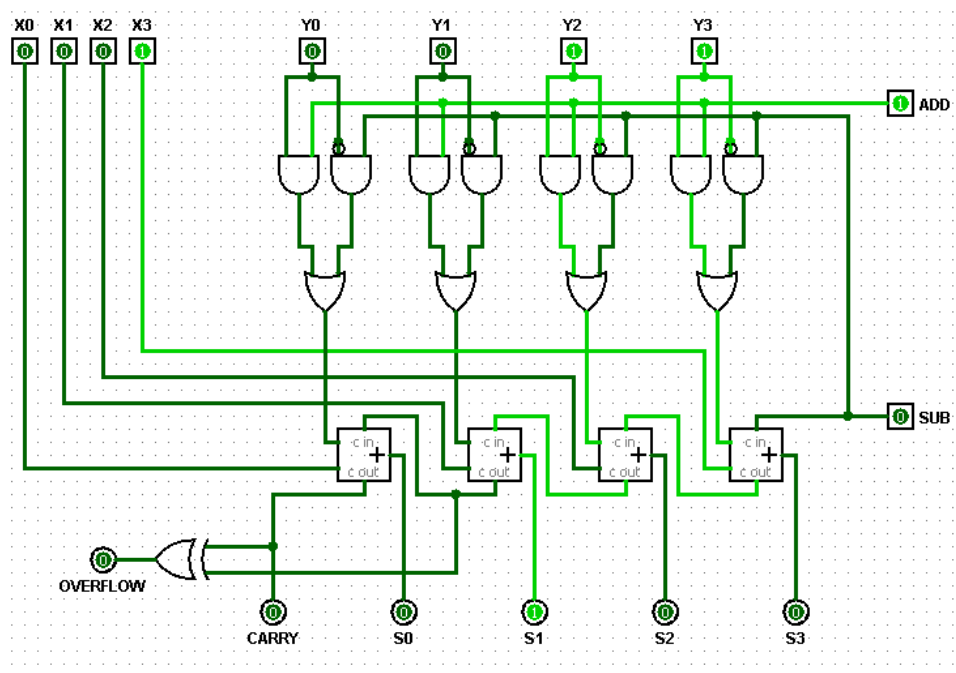


**Figura 20.** Cálculo  $(+1) + (+3)$ , usando o operando adequado de soma (ADD).

 


**Figura 22.** Cálculo  $(+7) - (+4)$ , usando o operando adequado de subtração(SUB).

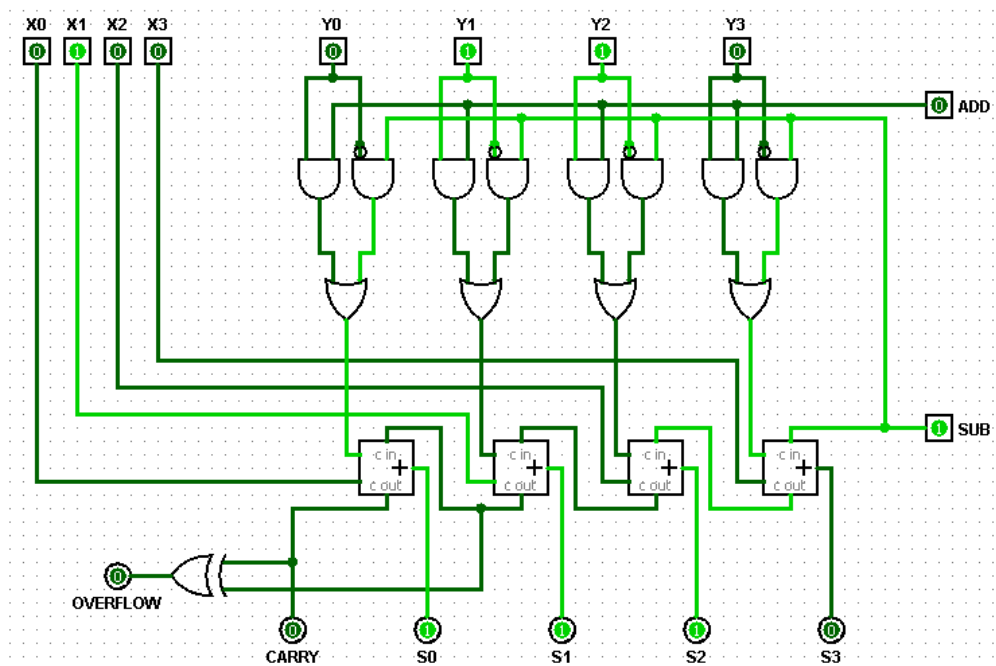


**Figura 23.** Cálculo  $(+4) - (+6)$ , usando o operando adequado de subtração(SUB).

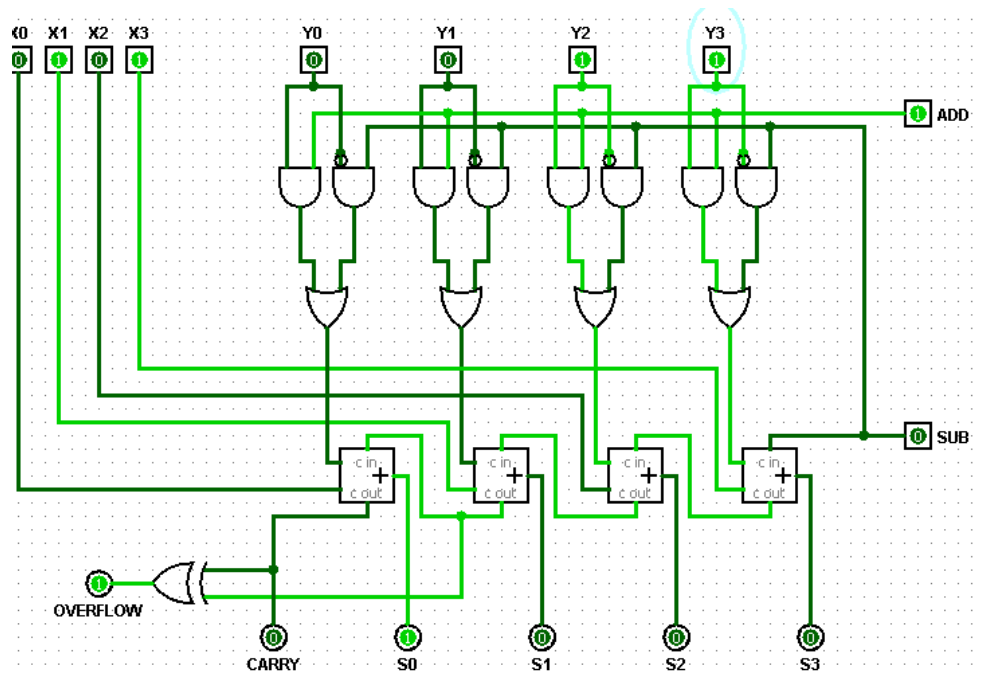

**Figura 24.** Cálculo  $(+5) + (+3)$ , usando o operando adequado de soma (ADD).

 

**Figura 25.** Cálculo  $(+5) - (+3)$ , usando o operando adequado de subtração (SUB).

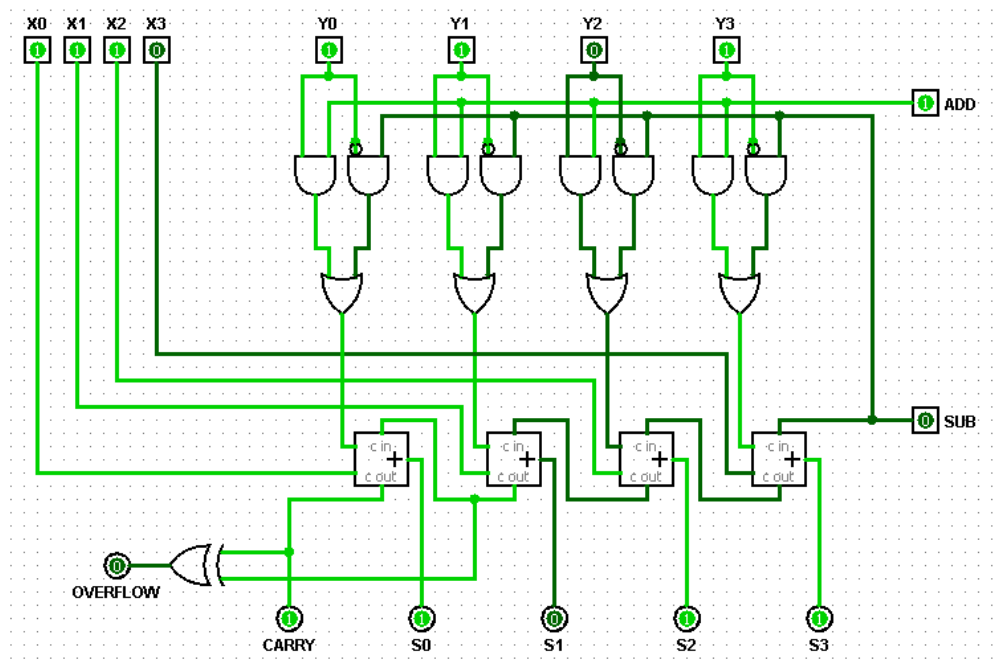


**Figura 26.** Cálculo  $(-2) + (-3)$ , usando o operando adequado de soma(ADD), além dos números terem sua representação em complemento de 2.

Para que a subtração ocorra, o sinal de entrada da subtração (SUB) é enviado para a sequência de portas AND que invertem os dados das entradas Y. O sinal de SUB também é ligado nas portas de Cin (*carry in*) do somador completo (*full-adder*), no bit menos significativo essa adição de 1 na porta Cin equivale a somar 1 bit à inversão dos bits de entrada, completando a regra do cálculo de soma e subtração binária em complemento de dois.


O circuito que detecta a ocorrência de *overflow* é feito a partir de uma porta lógica XOR. Comparando os dados Cout (*carry out*) dos dois circuitos aritméticos que dão origem aos bits mais significativos da saída de soma. Se, e somente se, esses bits forem diferentes, o circuito recebe 1 bit, indicando overflow. É possível observar o acionamento do circuito na figura 24.

## 6. Questão 5

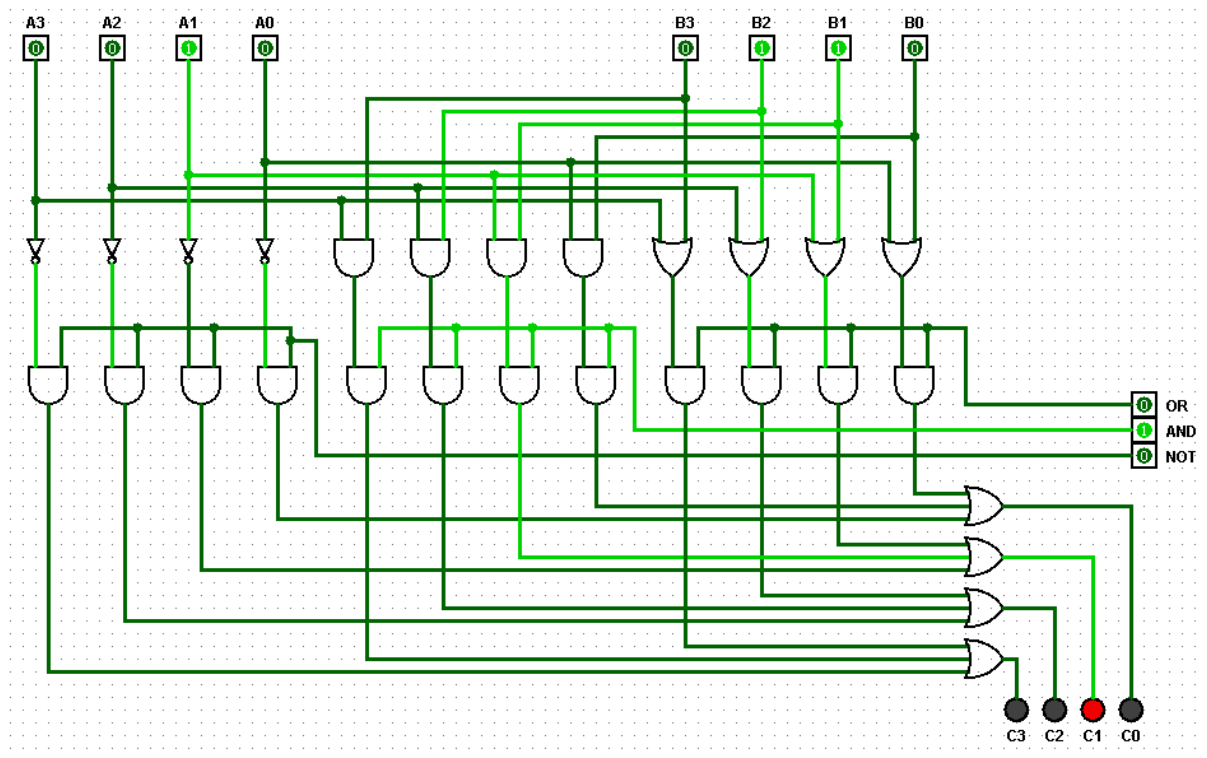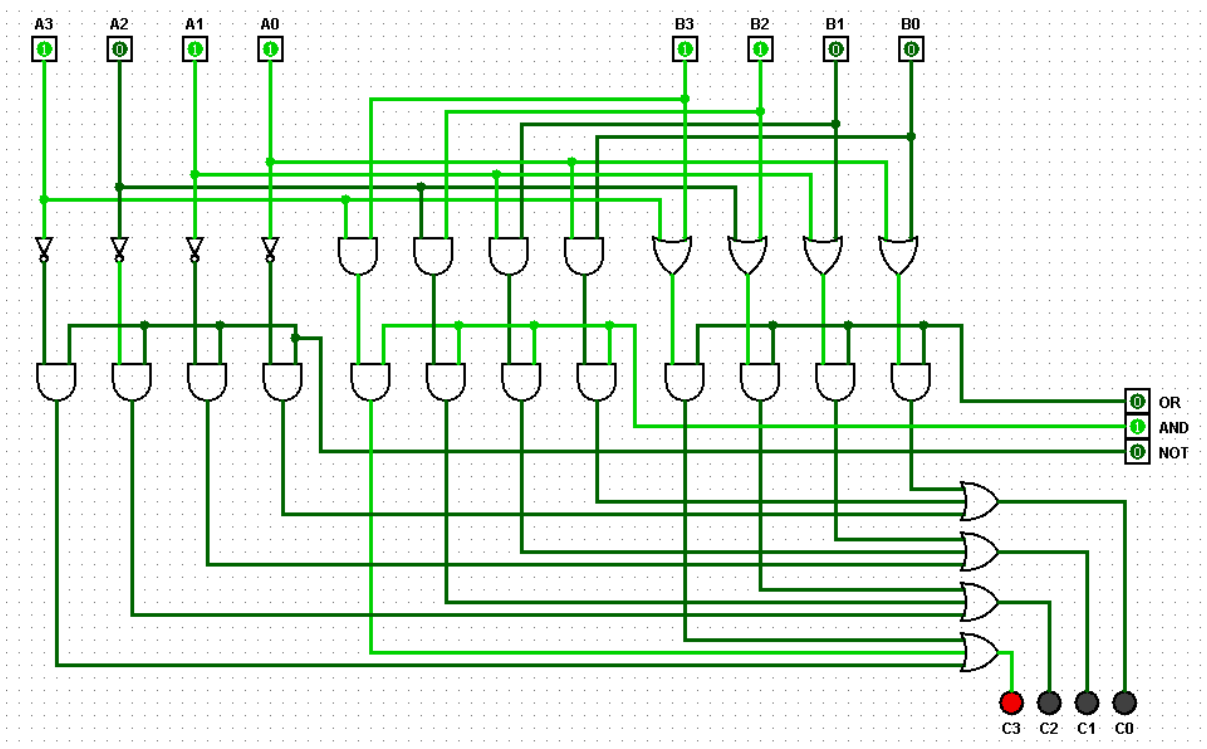Essa questão aborda as implementações elementares de uma ALU (Unidade Aritmética e Lógica) AND, OR e NOT, que são fundamentais para outras operações, como a soma e subtração de números, comparação de resultados e complementação. A seguir estão exemplificados os testes **A AND B**, **A OR B** e **NOT A**. Usamos os seguintes valores binários de A: 0010, 1011, 1100; e B: 0110, 1110, 1111; respectivamente em cada uma das operações pedidas, conforme seguem as figuras.

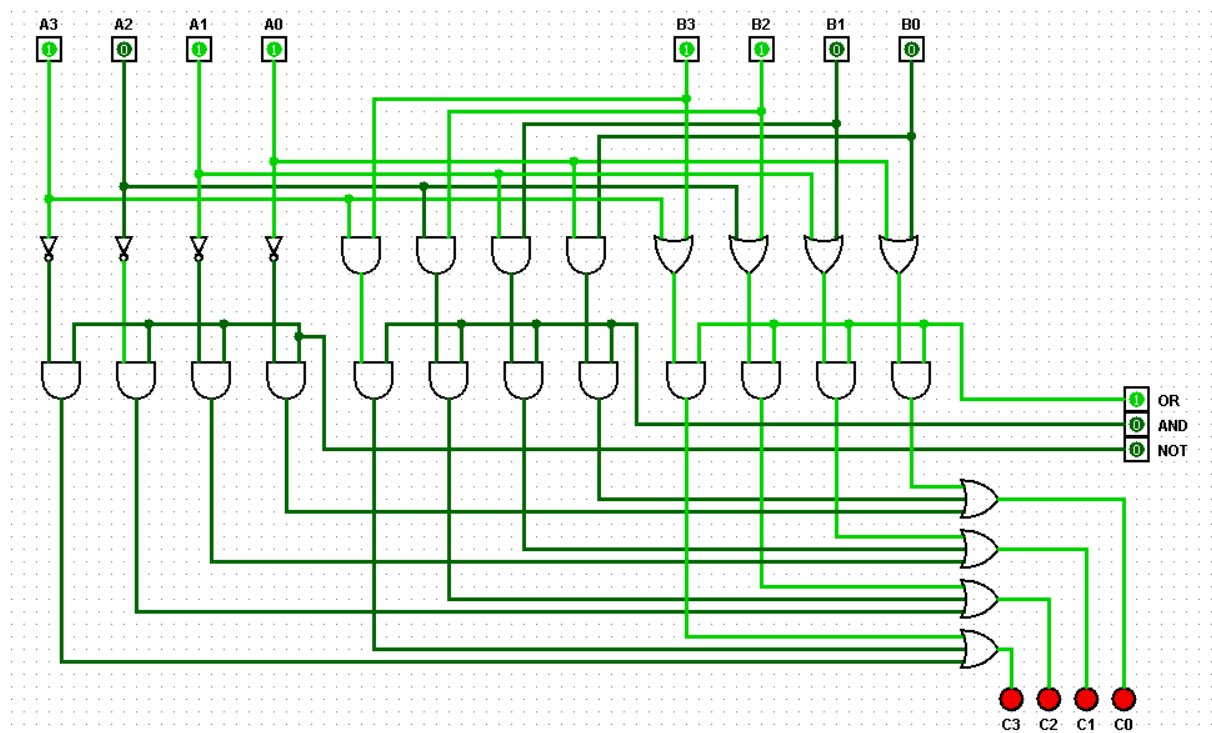


**Figura 27.** ALU com A (0010) AND B (0110).

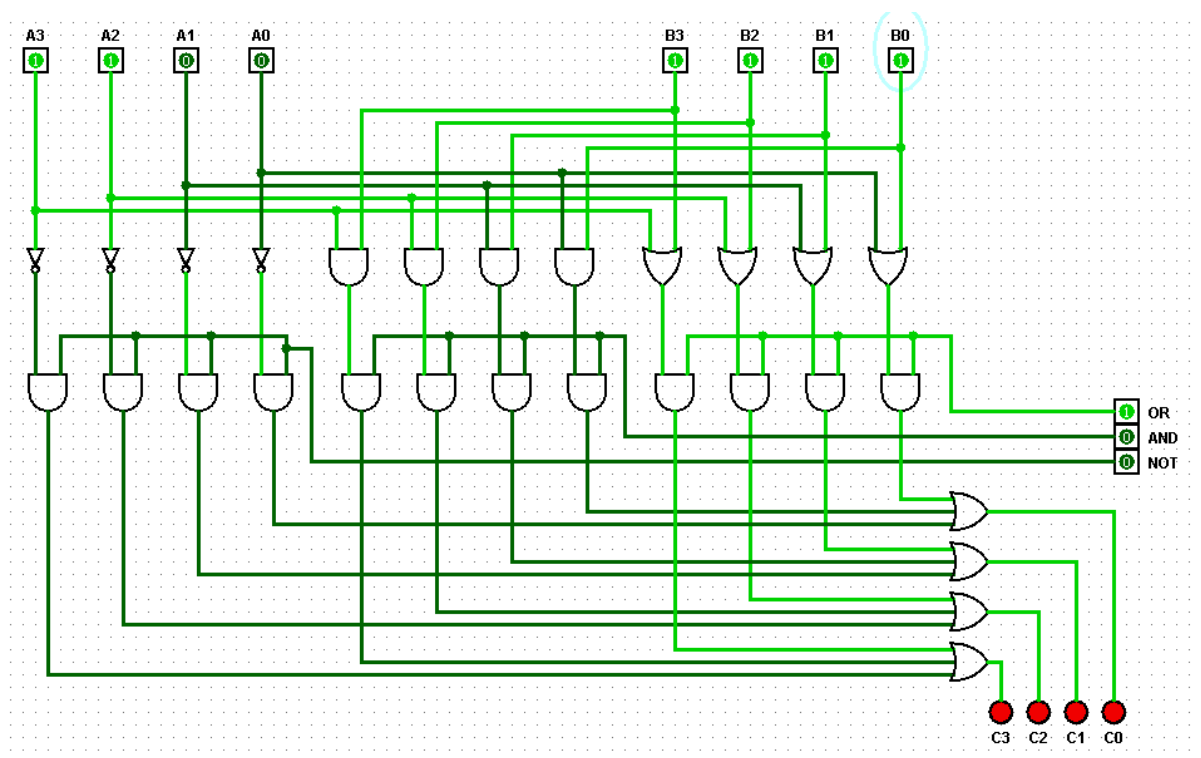


**Figura 28.** ALU com A (1011) AND B (1100).



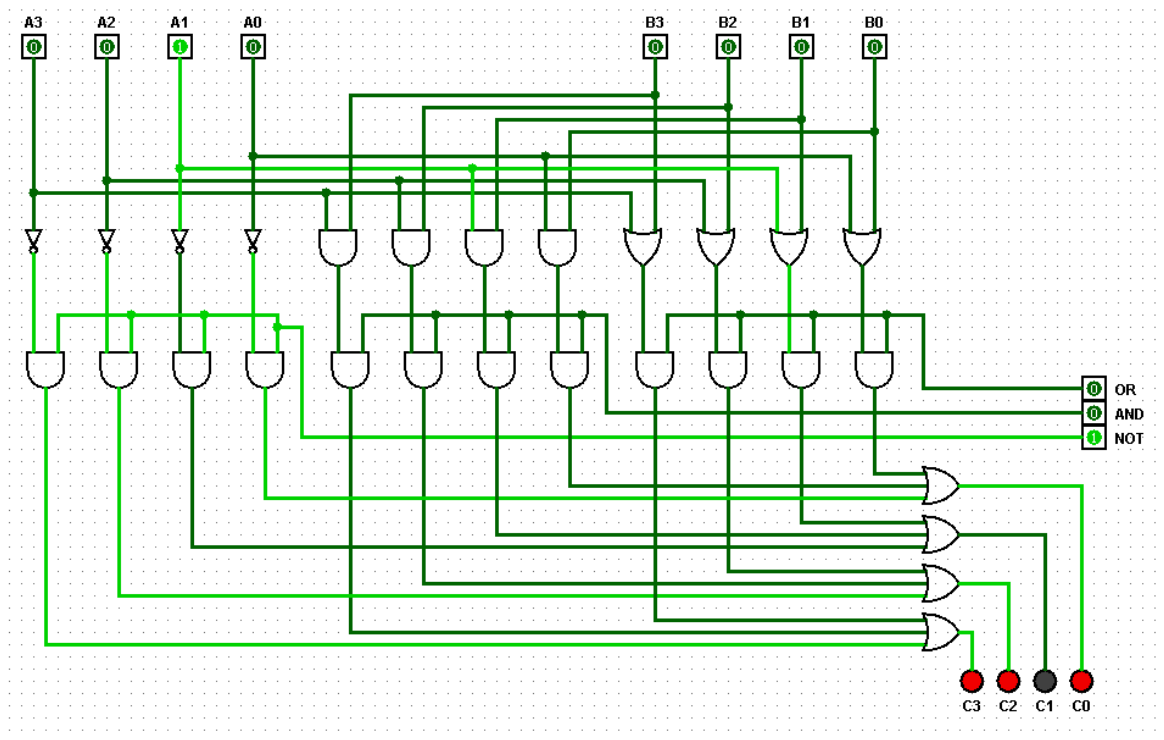


**Figura 31.** ALU com A (1011) OR B (1100).

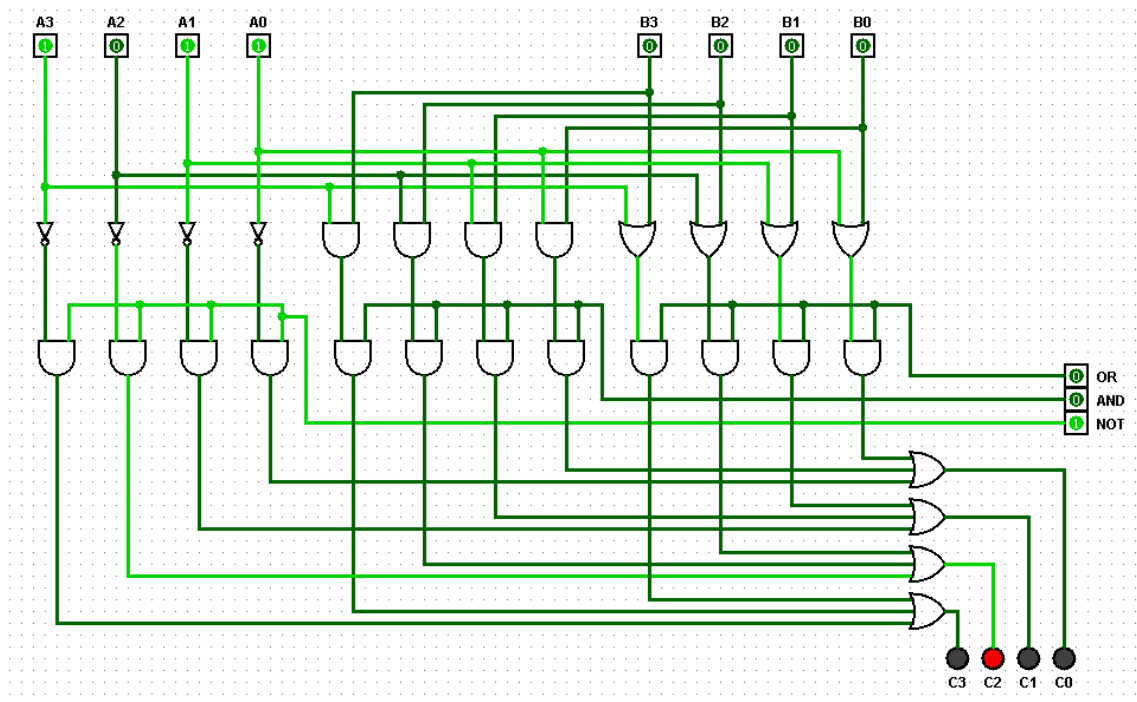


**Figura 32.** ALU com A (1100) OR B (1111).

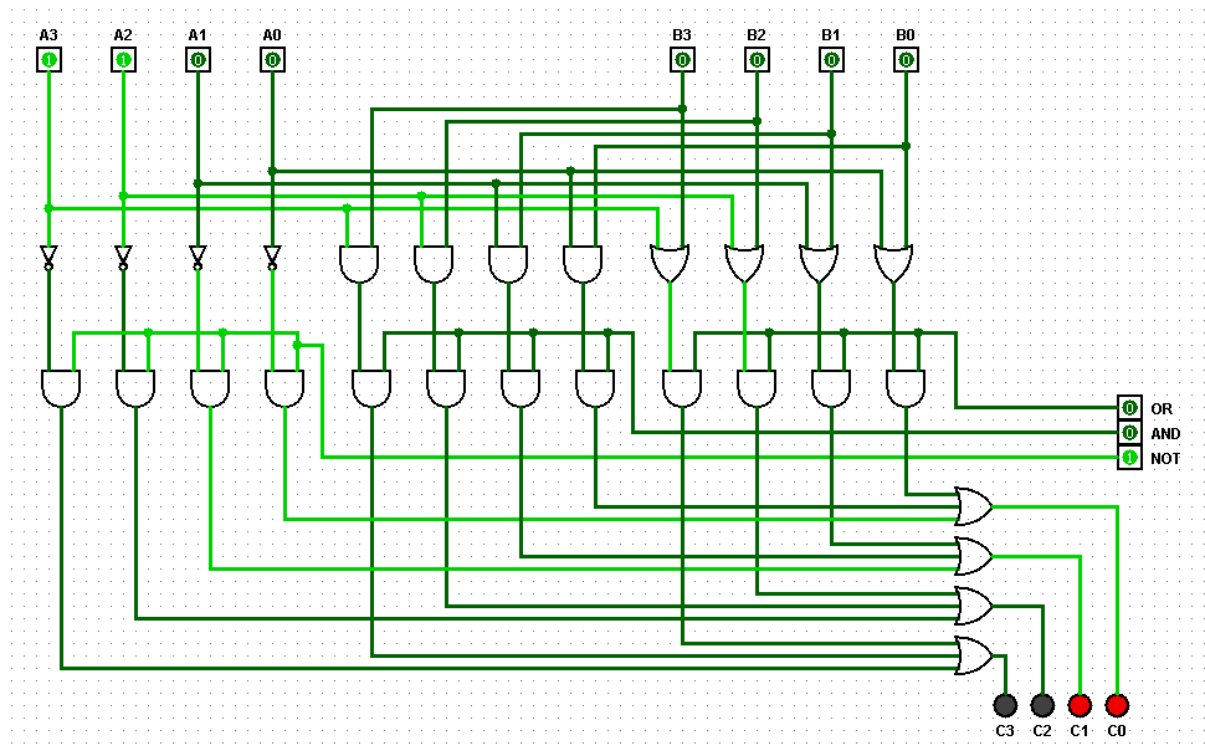




**Figura 33.** ALU com NOT A (0010).



**Figura 34.** ALU com NOT A (1011).



**Figura 35.** ALU com NOT A (1100).

## 7. Conclusão

Esse trabalho acabou por aplicar vários dos conhecimentos por nós aprendidos durante as aulas ministradas pelo Docente Regente João Gluz, além da aplicação prática usando o software *Logisim* para poder apresentar visualmente os diagramas conceituais dos circuitos trabalhados.

Em sumariação, todo o desenvolvimento dessa atividade acabou por nos auxiliar no melhor aprendizado da matéria, além de realmente pôr em prática e testar a manipulação de binários como um todo.